SA 1. Tablero eléctrico · Trabajo 3

Instrucciones de montaje del tablero

EEE · 2.º CFGB · SA1 Tablero eléctrico · En grupo · Entrega: viernes 30/10

Prof. Pablo Mateos

Qué vais a hacer

Un manual de montaje, como los que trae un mueble

Vuestro trabajo: una presentación con las instrucciones para montar el tablero de la imagen.

Títulos: usad los diez títulos de las diapositivas siguientes, en el mismo orden.

Obligatorio: cada apartado con imágenes y al menos un vídeo (enlace) que lo explique.

Dónde: Canva o Google Presentaciones, en grupo (el grupo del tablero).

Fijaos en la imagen

Cuadro con diferencial, C1 (10 A, luces) y C2 (16 A, enchufe).


3 bombillas, 2 interruptores, 1 enchufe con tierra, 2 cajas de empalme y tubo corrugado.

Idea clave

Con estas instrucciones vais a montar el tablero. Si están bien, el montaje sale bien.

Así tiene que quedar el tablero

Imagen de referencia para vuestras instrucciones

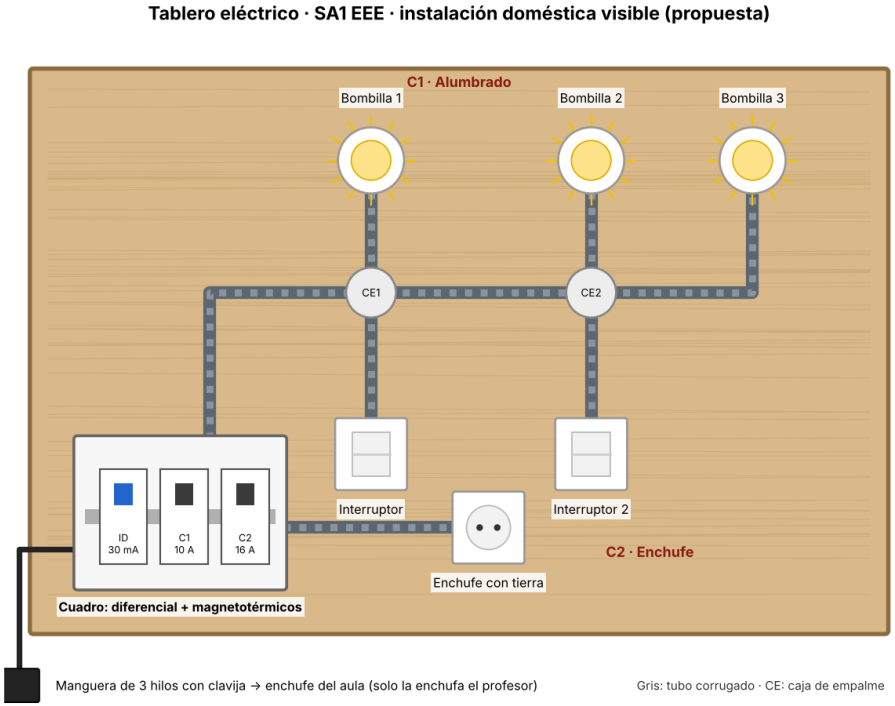

Gris: tubo corrugado · CE: caja de empalme. Solo el profesor enchufa la manguera.

Los títulos de vuestra presentación

Debajo de cada título, lo que pide su diapositiva

Preparación

- 1. El tablero
- 2. Materiales y precio
- 3. Herramientas y protección
- 4. Preparar los cables
- 5. Tubo corrugado y sujeción

Montaje

- 6. Cajas de empalme
- 7. Conexiones
- 8. Paso a paso
- 9. Dificultades
- 10. Conclusión antes de empezar

En todos los apartados: imágenes y vídeos.

1 · El tablero

SA1 · Trabajo 3 · EJERCICIO

1 diapositiva

Tu misión

Presentad lo que vais a montar.

1. La imagen del tablero.
2. Qué hace cada parte: cuadro, C1 luces, C2 enchufe.
3. Nombres de los miembros del grupo.

Entregas: imagen + una línea por cada parte.

2 · Materiales y precio

SA1 · Trabajo 3 · EJERCICIO

1 o 2 diapositivas

Tu misión

Lista de la compra del tablero.

1. Tabla: material · unidades o metros · precio de cada uno · total.
2. Cuenta los metros de cable de cada color y sección.
3. Busca los precios en una tienda de material eléctrico y pon el enlace.
4. Al final, el precio total del tablero.

Entregas: tabla de materiales con el total.

3 · Herramientas y protección

SA1 · Trabajo 3 · EJERCICIO

1 o 2 diapositivas

Tu misión

Qué herramientas usaréis y cómo se usan sin peligro.

1. Cada herramienta: foto y cómo funciona.
2. Riesgo de cada una y cómo se evita.
3. Protección: gafas y guantes, y cuándo se ponen.

Entregas: una fila o una tarjeta por herramienta.

4 · Preparar los cables

SA1 · Trabajo 3 · EJERCICIO

1 o 2 diapositivas

Tu misión

Cómo se cortan, se pelan y se eligen los cables.

1. Cómo medís y cortáis cada cable.
2. Cuánto se pela en la punta y con qué herramienta.
3. Colores: fase, neutro y tierra. ¿Por qué cada color?
4. ¿Por qué hay dos fases? (C1 y C2: dos circuitos).
5. Sección del cable de C1 y de C2.

Entregas: fotos o vídeo de cómo se pela.

5 · Tubo corrugado y sujeción

SA1 · Trabajo 3 · EJERCICIO

1 diapositiva

Tu misión

Cómo va el tubo y cómo se sujeta todo a la madera.

1. Cómo medís y cortáis el tubo.
2. Cómo lo fijáis (grapas o abrazaderas).
3. Cómo metéis los cables por dentro del tubo.
4. Cómo atornilláis cada pieza al tablero.

Entregas: fotos o vídeo del tubo y la fijación.

6 · Cajas de empalme

SA1 · Trabajo 3 · EJERCICIO

1 diapositiva

Tu misión

Qué es una caja de empalme y qué lleva dentro.

1. Para qué sirve.
2. Qué fichas o regletas lleva y cuántas.
3. Cómo se colocan y cómo se empalman los cables.
4. Cómo etiquetáis cada cable (C1-F, C1-N, C2-F, C2-N, T).

Entregas: foto o dibujo del interior de una caja.

7 · Conexiones

SA1 · Trabajo 3 · EJERCICIO

1 o 2 diapositivas

Tu misión

Cómo se conecta cada elemento.

1. Cuadro: diferencial, C1 y C2.
2. Interruptor: qué cable entra y cuál sale.
3. Portalámparas: fase y neutro.
4. Enchufe: fase, neutro y tierra. Dónde va cada uno.

Entregas: un dibujo o foto de cada conexión.

8 · Paso a paso

2 diapositivas

Tu misión

Las instrucciones de montaje en orden.

1. Pasos numerados desde la madera vacía hasta el tablero terminado.
2. En cada paso: qué se hace y con qué herramienta.
3. En cada paso: qué riesgo hay.
4. Al final: comprobación con el polímetro, sin enchufar.

Entregas: pasos cortos, uno por línea.

9 · Dificultades

1 diapositiva



Tu misión

Qué creéis que os va a costar y cómo lo vais a resolver.

1. Al menos tres dificultades.
2. Para cada una: cómo la vais a evitar o resolver.

Entregas: una tabla de dos columnas.

10 · Conclusión antes de empezar

SA1 · Trabajo 3 · EJERCICIO

1 diapositiva

Tu misión

Lo que tenéis claro antes de montar.

1. Qué habéis aprendido preparando el tablero.
2. Qué vais a revisar antes de pedir al profesor que lo pruebe.

Entregas: pocas líneas, con vuestras palabras.

Cómo lo entregáis

Formato

Presentación en Canva o Google Presentaciones, descargada en PDF. Los vídeos, como enlace.

Nombre

EEE_Tablero_Instrucciones_Grupo.pdf (con el número o nombre del grupo).

Entrega

Uno por grupo, en la tarea «SA 1. Tablero eléctrico · Trabajo 3» de Classroom, el viernes 30/10.